


Ş RHEK



$$\beta = 100$$

$$V_{BE} = 0,7V$$

$$u_s = 20mV (rms)$$

İşaret üretiminin işi diencini $r_s = \emptyset$ olarak

Kabul edelim.


Kuvvetlendiricinin
gerilim değeri

Çıkışında oluşan
redir? $U_{\text{out}} = ?$

Kuvvetlendiricinin

kısaık - izcet

Modeli çizilir.



$$A_v = \frac{U_L}{U_s} = \frac{U_L}{U_c} \times \frac{U_c}{U_b}$$

$$= \left(\frac{R_L}{R_c + R_L} \right) \times \left(-\beta \frac{R_c}{\underbrace{r_{be} // R_B}_{R_{in(stage)}}} \right)$$

$r_{be} = (\beta + 1) r_e$
 $r_e = ?$

$$r_e = \frac{26\text{mV}}{I_E} = \frac{26\text{mV}}{7.27\text{mA}} = 3.6\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{15\text{V} - 0.7\text{V}}{200\text{k}} = 71.5\mu\text{A}$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$I_E = (100 + 1) \times 71.5\mu\text{A}$$

$$I_E = 7.22\text{mA}$$

$$R_{in}(\text{stage}) = R_B \parallel r_{be}$$

$$= 200\text{K} \parallel 361,71\Omega$$

$$r_{be} = (\beta + 1) r_e = (100 + 1) \cdot 3,6\Omega$$
$$= 361,71\Omega$$

$\rightarrow r_{be} \ll R_B$ el digmuden

$$R_{in}(\text{stage}) = 361,71\Omega$$

$$A_v = \frac{u_L}{u_s} = \frac{u_L}{u_c} \times \frac{u_c}{u_b}$$

$$= \left(\frac{R_L}{R_c + R_L} \right) \times \left(-\beta \times \frac{R_c}{r_{be}} \right)$$

$$= \left(\frac{10k}{1k + 10k} \right) \times \left(-100 \times \frac{1k}{361,71 \Omega} \right)$$

$$= 0,909 \times (-276,46)$$

$$= -251,3$$

$$u_{out} = ?$$

$$u_L = u_s \times A_v$$


$$= 20\text{mV (rms)} \times (-251.3)$$

$$= 5.026\text{V (rms)}$$


$u_s \rightarrow 20\text{mV (rms)} \rightarrow \text{sin wave ise}$

$u_L(t), u_s(t)$

aynı t düzleminde
çizilir?




Ü RNEK 2



$$\beta = 100$$

$$r_e = 20\ \Omega \quad i_x$$

$$\frac{U_C}{U_s} = ?$$



$$R_B = 100 K \parallel 2.2 K$$

$$R_B = 18.3 K$$

$$r_{be} = (\beta + 1) r_e$$

$$\begin{aligned} r_{be} &= 101 \times 20 \\ &= 2.02 K \end{aligned}$$

$$R_{in}(kat) = R_B \parallel r_{be}$$

$$= 18 K \parallel 2 K$$

$$= \underline{\underline{1.8 K}}$$

$$A_v = \frac{u_c}{u_s} = \frac{u_b}{u_c} \times \frac{u_c}{u_b} \times \frac{u_b}{u_s}$$

$$= \left(\frac{10K}{2.2K + 10K} \right) \times \left(-100 \frac{2.2K}{2.02K} \right) \times \left(\frac{1.8K}{100K + 1.8K} \right)$$

$$= (0.833) \times \left(-108.91 \right) \times (0.947)$$

$$= -85.91$$


$$R_{in} = ?$$

$$R_{out} = ?$$

$$A_v = ?$$

$$\frac{v_c}{v_b} = A_v$$

$$A_0 = |100|$$



Bitis, 17:48